

# Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.42 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

---

## Trabajo práctico N°1

---

*Grupo 3*

BERTACHINI, Germán	58750
LAMBERTUCCI, Guido Enrinque	58009
LONDERO BONAPARTE, Tomás Guillermo	58150
MECHOULAM, Alan	58438

*Profesor*

COSSUTTA, Pablo Martín

Presentado: /19

## Introducción

En el siguiente informe se realizan diversas mediciones con el osciloscopio, con el objetivo de mejorar el manejo y comprensión de dicho instrumento.

## Desarrollo de la Experiencia

### Filtro Pasa-bajos de Primer Orden

Se realiza en un protoboard el circuito mostrado en la figura (1). Para esto se utilizó una resistencia  $R = 3,9\text{ K}\Omega$  y un capacitor  $C = 2,2\text{ nF}$ . Además, se utilizó el analizador de impedancia con ambos componentes para medir sus valores reales obteniéndose los valores expresados en la tabla (1).

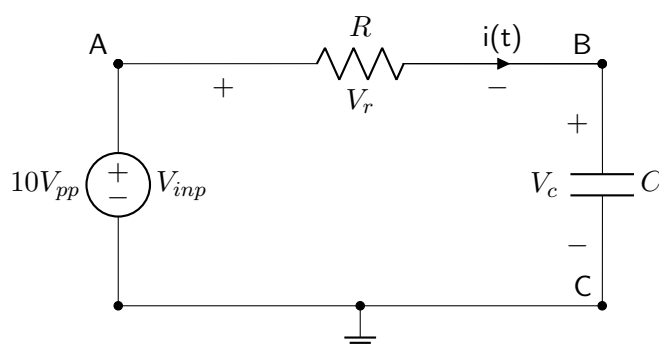


Figura 1: Filtro Pasa-bajos

Primeramente, se calculó la frecuencia de corte teórica tomando como referencia los valores de referencia de los componentes, dando como resultado una frecuencia de  $18,55\text{ KHz}$ . Por otro lado, con la fuente se aplicó una tensión senoidal de una amplitud de  $9,81\text{ V}$  para determinar la frecuencia de corte real de dicho circuito, obteniéndose así una frecuencia de  $18,44\text{ KHz}$  detectada por ser la frecuencia a la que se produce un desfase de  $45^\circ$  entre la señal de entrada y de salida.

Luego, conocida la frecuencia de corte real del circuito se procede a calcular el valor de capacitancia para la nueva frecuencia de corte, tomando como valor del resistor primero el teórico y luego el medido por el analizador de impedancia. Dichos valores se ven expresados en la siguiente tabla:

$ V $	$ V_C $	$R$	$C_{\text{calculado}}$	$C_{\text{medido}}$	$\text{Error}$
$9,81\text{ V}$	$6,84\text{ V}$	$R_T = 3\text{ k}90\Omega$	$2,2126\text{ nF}$	$2,238\text{ nF}$	$1,13\%$
$9,81\text{ V}$	$6,84\text{ V}$	$R_M = 3\text{ k}87\Omega$	$2,2297\text{ nF}$	$2,238\text{ nF}$	$0,37\%$

Tabla 1: Valores obtenidos

A continuación, se mide la diferencia de fase entre la corriente y la tensión en el capacitor, y se verifica la suma vectorial de las tensiones, es decir  $\vec{V} = \vec{V}_R + \vec{V}_C$ .

Al ser  $\vec{i}$  coplanar con  $\vec{V}_r$  podemos medir la diferencia de fase entre ambas tensiones y encontraremos la diferencia entre  $\vec{i}$  y  $\vec{V}_C$ . La diferencia de fase será siempre de  $90^\circ$  ya que la caída de tensión en la resistencia será puramente real y la caída de tensión en el capacitor será puramente imaginaria como se puede ver en el siguiente diagrama:

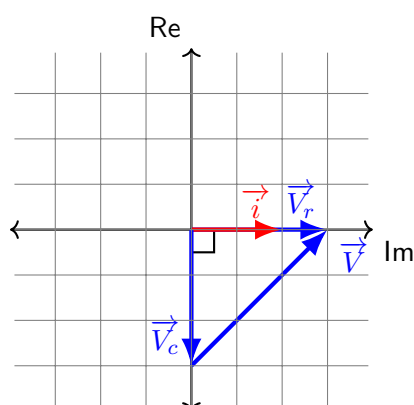


Figura 2: Diagrama vectorial de las tensiones

Esto se puede apreciar claramente en la captura de la pantalla del osciloscopio (3), donde la señal verde representa  $\vec{V}_R$  (coplanar con  $\vec{i}$ ), la señal amarilla  $\vec{V}$  y la señal violeta  $\vec{V}_C$ . La captura se realizó trabajando sobre la frecuencia de corte por lo que se puede apreciar como claramente el desfase es de  $45^\circ$  entre ambas tensiones ( $\vec{V}_R$  y  $\vec{V}$ ) y los módulos, por ende se representa la situación planteada en el dibujo (2).

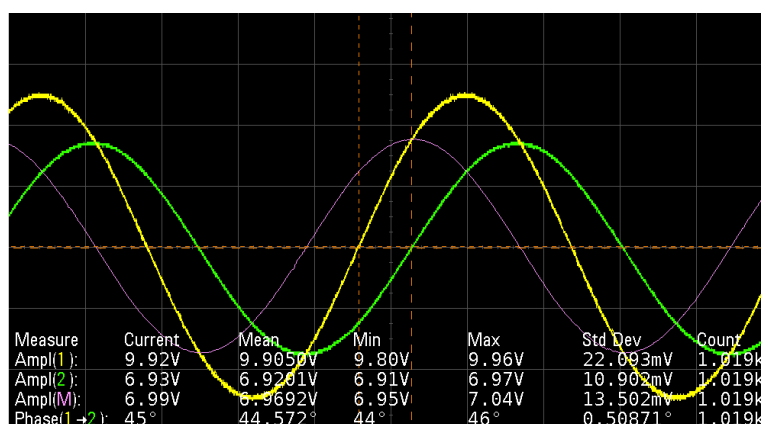


Figura 3: Relación de tensiones

Posteriormente se calcula analíticamente la transferencia del circuito, llegándose a la expresión:

$$H(s) = \frac{V_C}{V} = \frac{1}{sCR + 1} = \frac{1}{s \cdot 8,58 \cdot 10^{-6} + 1} \quad (1)$$

Además, partiendo de una frecuencia de  $10\text{Hz}$  hasta llegar a  $1\text{MHz}$ , se toman varios valores tanto de la  $V_C$  como de  $V_{gen}$ , presentados en la tabla (2). De esta forma, se grafica punto a punto la transferencia y se la compara con la teórica hallada usando la ecuación (1), obteniendo los siguientes diagramas de Bode:

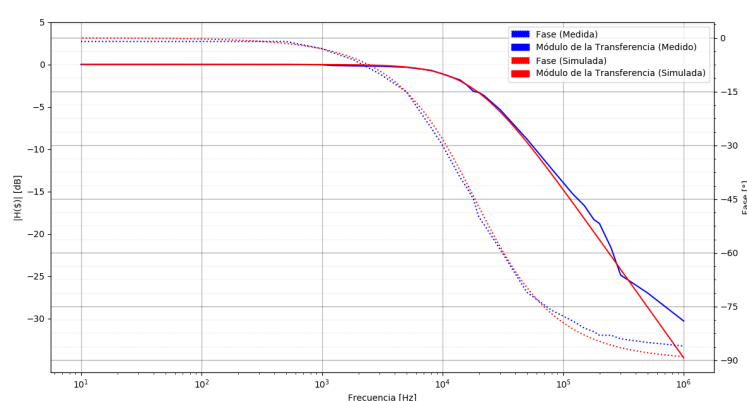


Figura 4: Diagramas de Bode - Medido vs Simulado

### Excitación con onda cuadrada

Integra, tres fotos en capturas, cual sería la demostración analítica?

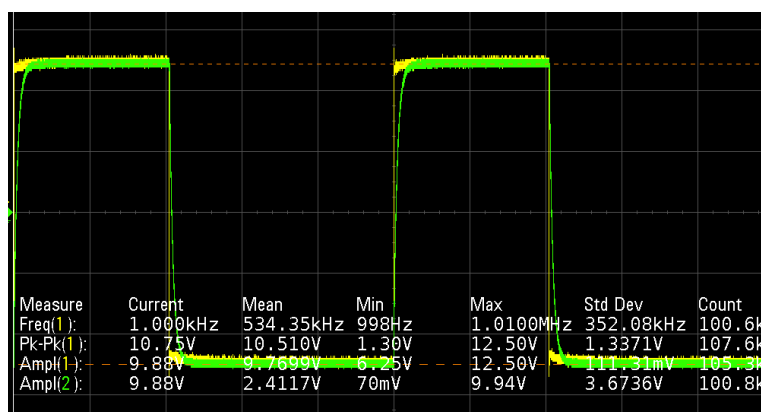


Figura 5: Respuesta del circuito ante señal cuadrada de baja frecuencia

<i>Medición</i>	$ V $	$ V_c $	$ V_R $	$f$	$\frac{V_c}{V} [dB]$	$\theta_{\Delta t}$	$\theta_{XY}$
1	9.94	9.94	0	10	0.00	1°	0.00°
2	9.81	9.81	0	500	0.00	1°	1.24°
3	9.81	9.77	0.04	1000	0.04	3°	2.60°
4	9.81	9.68	0.13	1200	0.12	4°	3.24°
5	9.81	9.62	0.19	1800	0.17	6°	5.13°
6	9.81	9.58	0.23	3000	0.21	10°	9.09°
7	9.81	9.44	0.37	5000	0.33	15°	15.73°
8	9.81	9.06	0.75	8000	0.69	25°	23.74°
9	9.81	8.61	1.20	10000	1.13	30°	27.90°
10	9.81	7.94	1.87	14000	1.84	39°	32.01°
11	9.81	7.38	2.43	16000	2.47	42°	38.45°
12	9.81	6.81	3.00	18000	3.17	45°	40.95°
13	9.81	6.70	3.11	20000	3.31	50°	42.60°
14	9.81	6.44	3.37	22000	3.66	52°	43.88°
15	9.81	5.31	4.50	30000	5.33	59°	46.20°
16	9.81	3.56	6.25	50000	8.80	71°	65.83°
17	9.81	2.38	7.43	80000	12.30	76°	70.55°
18	9.81	1.69	8.12	120000	15.28	79°	76.28°
19	9.81	1.44	8.37	150000	16.67	81°	78.12°
20	9.81	1.19	8.62	180000	18.32	82°	78.41°
21	9.81	1.13	8.68	200000	18.77	83°	78.41°
22	9.81	0.44	9.37	250000	26.96	83°	78.41°
23	9.81	0.81	9.00	300000	21.66	84°	78.41°
24	9.81	0.56	9.25	500000	24.87	85°	78.41°
25	9.81	0.30	9.51	1000000	30.29	86°	78.41°

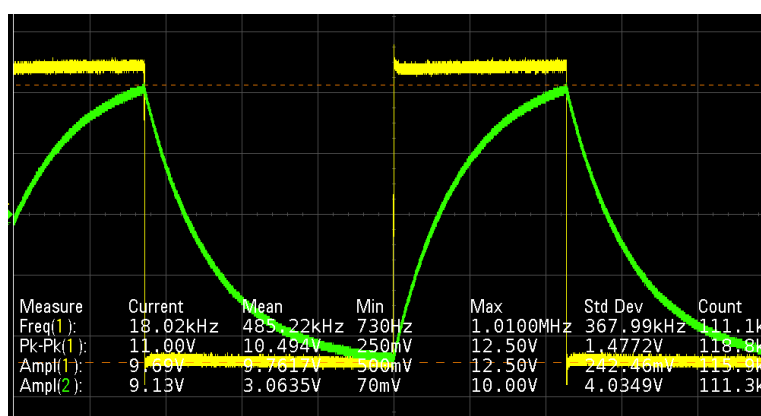
Tabla 2:  $H(f)$  - Filtro Pasa-bajos

Figura 6: Respuesta del circuito ante señal cuadrada similar a la frecuencia de corte

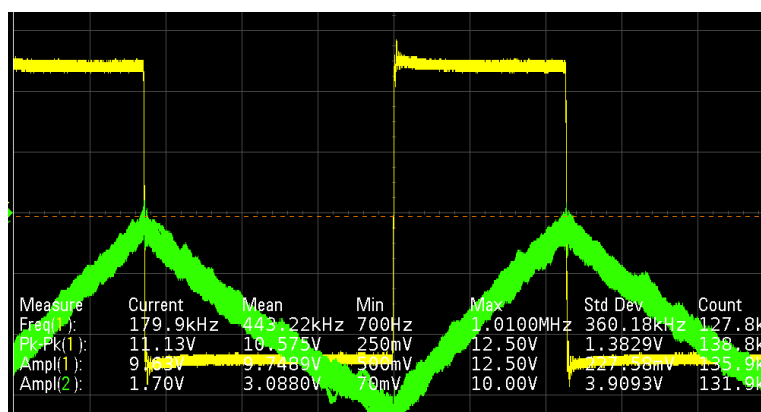


Figura 7: Respuesta del circuito ante señal cuadrada de alta frecuencia

### Caída de tensión en la resistencia

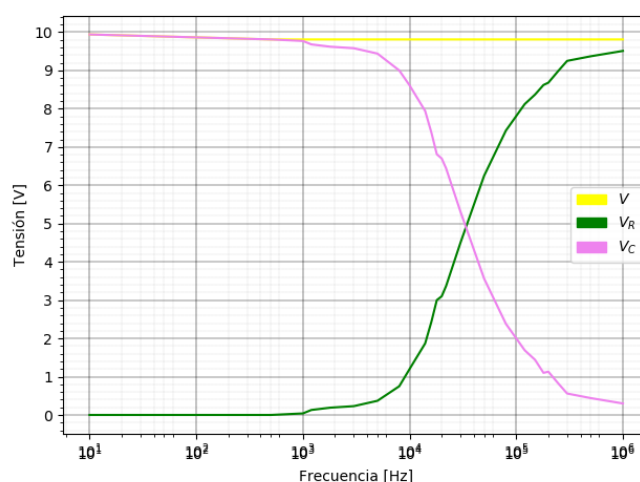


Figura 8: Relación entre las tensiones

Luego, se mide la tensión de la resistencia ... los módulos se suman

### Capacitancia residual al medir

En esta sección del trabajo se investigará como se comporta la capacidad inherente al osciloscopio y sus puntas.

Primero, se utilizaron las puntas en **modo x10**. Se calculó la frecuencia de corte presente en dicho circuito considerando que la capacitancia equivalente de las puntas en dicho modo, visto en clase, es de  $12\text{pF}$ . Teniendo en cuenta que se tomó la  $R_M$  para mayor precisión, se obtuvo una frecuencia de corte

teórica de  $3,41\text{MHz}$ . Luego, haciendo uso del analizador de impedancia a esa frecuencia se observó que la capacitancia de las puntas era  $20\text{pF}$ . Por otro lado, se buscó la frecuencia de corte con este último equipo obteniendo una frecuencia de  $2,9\text{MHz}$  con una capacitancia asociada de  $18,8\text{pF}$ .

$ V $	$ V_C $	$R$	$C_{\text{calculado}}$	$C_{\text{medido}}$	$\text{Error}$
$9,81\text{V}$	$6,84\text{V}$	$R_T = 3\text{k}90\Omega$	$2,2126\text{nF}$	$2,238\text{nF}$	$1,13\%$
$9,81\text{V}$	$6,84\text{V}$	$R_M = 3\text{k}87\Omega$	$2,2297\text{nF}$	$2,238\text{nF}$	$0,37\%$

Tabla 3: Capacitancia asociada usando una punta en modo x10

Luego, se utilizaron las puntas en **modo x1**. Se calculó la frecuencia de corte presente en dicho circuito considerando que la capacitancia equivalente de las puntas en dicho modo, visto en clase, es de  $104\text{pF}$ . Teniendo en cuenta que se tomó la  $R_M$  para mayor precisión, se obtuvo una frecuencia de corte teórica de  $3,93\text{MHz}$ . Luego, haciendo uso del analizador de impedancia a esa frecuencia se observó que la capacitancia de las puntas era  $106\text{pF}$ . Por otro lado, se buscó la frecuencia de corte con este último equipo obteniendo una frecuencia de  $6,7\text{MHz}$  con una capacitancia asociada de  $94\text{pF}$ .

$ V $	$ V_C $	$R$	$C_{\text{calculado}}$	$C_{\text{medido}}$	$\text{Error}$
$9,81\text{V}$	$6,84\text{V}$	$R_T = 3\text{k}90\Omega$	$2,2126\text{nF}$	$2,238\text{nF}$	$1,13\%$
$9,81\text{V}$	$6,84\text{V}$	$R_M = 3\text{k}87\Omega$	$2,2297\text{nF}$	$2,238\text{nF}$	$0,37\%$

Tabla 4: Capacitancia asociada usando una punta en modo x1

Primeramente, se calculó la frecuencia de corte teórica tomando como referencia los valores de referencia de los componentes, dando como resultado una frecuencia de  $18,55\text{KHz}$ . Por otro lado, con la fuente se aplicó una tensión senoidal de una amplitud de  $9,81\text{V}$  para determinar la frecuencia de corte real de dicho circuito, obteniéndose así una frecuencia de  $18,44\text{KHz}$  detectada por ser la frecuencia a la que se produce un desfase de  $45^\circ$  entre la señal de entrada y de salida.

Luego, conocida la frecuencia de corte real del circuito se procede a calcular el valor de capacitancia para la nueva frecuencia de corte, tomando como valor del resistor primero el teórico y luego el medido por el analizador de impedancia, con el cual deberíamos obtener una medición más precisa. Dichos valores se ven expresados en la siguiente tabla:

De esta forma se obtiene un error de ??? con el valor teórico de la resistencia, y un error de ??? con el medido.

### Conclusiones

Como primera conclusión, se puede observar claramente la diferencia entre los valores teóricos aportados por el fabricante y los valores a los cuales se llega empíricamente en el laboratorio. El principal instrumento que permite visualizar dicha brecha entre lo empírico y lo teórico es el analizador de impedancia ya que nos indica la magnitud real ya sea de resistividad o de capacitancia del componente que está siendo usado. Dicha diferencia se ve reflejada en una reducción significativa del error al hacer uso del valor empírico de la resistencia para el cálculo de la capacitancia, obteniendo una reducción del error de 32,74 %. Por otro lado, también debido a las diferencias planteadas anteriormente la frecuencia de corte del circuito a la que se llegó teóricamente difiere, aunque en baja medida, de la obtenida al realizar la práctica. Chamuyo delta XY o  $\Delta t$  Es necesario mencionar que para ningún cálculo se considera la capacitancia asociada al cable coaxial del generador funciones que posee una capacidad de magnitud  $90pF$ , dicha magnitud se puede considerar despreciable porque se está trabajando con un capacitor que es 3 ordenes de magnitud más grande ( $2,2nF$ ). Sin embargo, llegado al caso de trabajar con capacitancias menores dicha capacitancia "parásita" debería ser tomada en cuenta ya que su influencia se volvería notoria.



### Filtro Pasa-altos de Primer Orden

Con los mismos elementos utilizados para armar el circuito (1), se elabora el circuito pasa altos (9). Su transferencia se calcula analíticamente obteniéndose:

$$H(s) = \frac{V_C}{V} = \frac{sCR}{sCR + 1} = \frac{s \cdot 8,58 \cdot 10^{-6}}{s \cdot 8,58 \cdot 10^{-6} + 1} \quad (2)$$

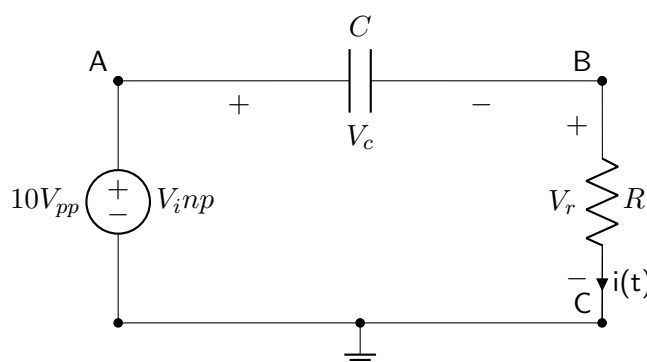


Figura 9: Filtro Pasa-altos

Al igual que con el filtro pasabajos, se procede a medir varios puntos de la tensión de la resistencia y de la fuente, variando la frecuencia. Así se grafica la transferencia medida y se la compara con la teórica hallada en (2).

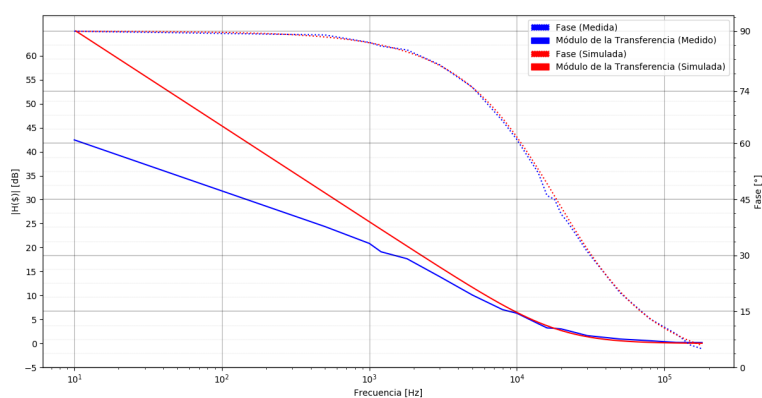


Figura 10: Diagramas de Bode - Medido vs Simulado

<i>Medición</i>	$ V_{in} $	$ V_c $	$ V_r $	f	$\frac{V_r}{V}[dB]$	$\theta_{\Delta t}$
1	9.94	9.865	0.075	10	42.45	-90°
2	9.94	9.34	0.6	500	24.38	-89°
3	9.94	9.04	0.9	1000	20.86	-87°
4	9.94	8.84	1.1	1200	19.12	-86°
5	9.94	8.64	1.3	1800	17.67	-85°
6	9.94	7.94	2	3000	13.93	-81°
7	9.94	6.83	3.11	5000	10.09	-75°
8	9.94	5.53	4.41	8000	7.06	-66°
9	9.94	5.13	4.81	10000	6.30	-61°
10	9.94	3.74	6.2	14000	4.10	-52°
11	9.94	3.1	6.84	16000	3.25	-46°
12	9.94	3.03	6.91	18000	3.16	-45°
13	9.94	2.93	7.01	20000	3.03	-41°
14	9.94	2.66	7.28	22000	2.71	-39°
15	9.94	1.71	8.23	30000	1.64	-31°
16	9.94	1.01	8.93	50000	0.93	-20°
17	9.94	0.63	9.31	80000	0.57	-13°
18	9.94	0.25	9.69	120000	0.22	-9°
19	9.94	0.23	9.71	150000	0.20	-6°
20	9.94	0.22	9.72	180000	0.19	-5°

Tabla 5:  $H(f)$  - Filtro Pasa-altos**Excitación con onda triangular**

A continuación, se reemplaza la tensión sinusoidal por una triangular, variando la frecuencia. ...

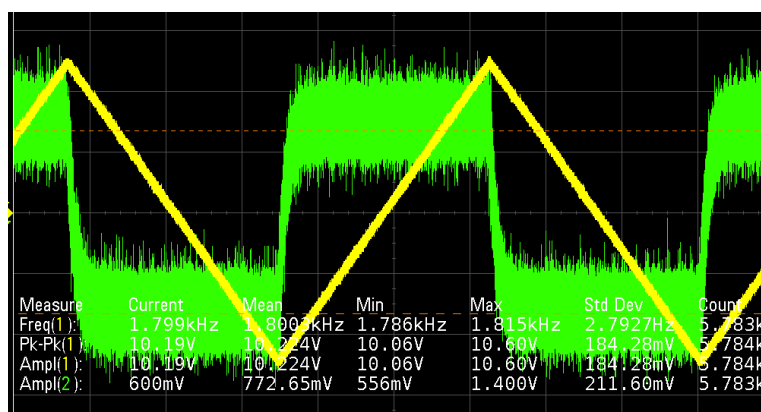


Figura 11: Respuesta del circuito ante señal triangular de baja frecuencia

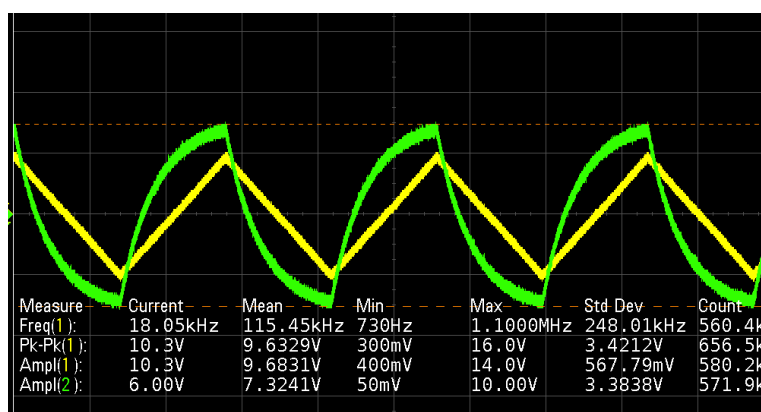


Figura 12: Respuesta del circuito ante señal triangular similar a la frecuencia de corte

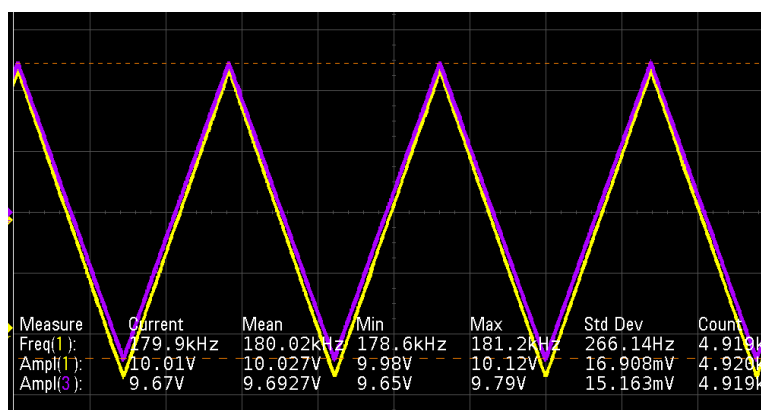


Figura 13: Respuesta del circuito ante señal triangular de alta frecuencia

**Mostrar 3 gráficos representativos y sacar conclusiones. En el caso mas apropiado medir la respuesta transitoria y en caso de ser viable, demostrar analíticamente lo obtenido**

**Conclusiones**

### Sincronización de Instrumentos

En este punto se utiliza el barrido automático del generador de funciones, para visualizar en el osciloscopio la respuesta en frecuencia del circuito de la figura (1). Se realizó la medición aproximada utilizando dos métodos.

#### Modo XY con dos Generadores

Este método consiste en utilizar un generador para realizar un barrido por el eje horizontal del osciloscopio utilizando una señal en forma de rampa mientras que se usa otro como entrada al circuito barriendo a lo largo de las frecuencias de  $1\text{ Hz}$  y  $200\text{ kHz}$ , mostrándose en el eje vertical la salida del circuito.

Para realizar esta medición hubieron varios intentos ya que se presentaron mayores dificultades a la hora de sincronizar los generadores entre sí y lograr obtener una imagen coherente en el modo deseado. Una vez podido sincronizar los generadores, se debió ajustar el periodo de la rampa de tal manera que un ciclo dure un poco más que el barrido en frecuencia. De no haber sido así, a veces el barrido en frecuencia lograba ser triggereado dos veces en un mismo ciclo de la rampa, proporcionando una imagen no coherente en el osciloscopio.

Finalmente, se logró visualizar la respuesta en frecuencia del circuito de forma aproximada

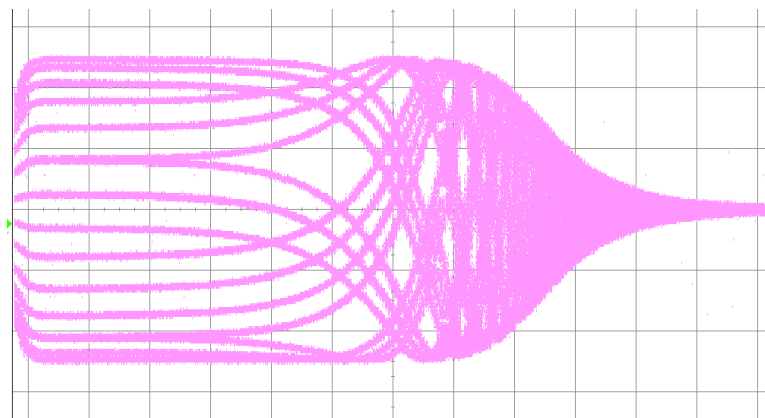


Figura 14: Medición de la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 1 utilizando el método XY y dos generadores.

#### Modo Normal

Por otro lado, se utilizó el modo normal, disparado acordemente, es decir, utilizando un solo generador de funciones.

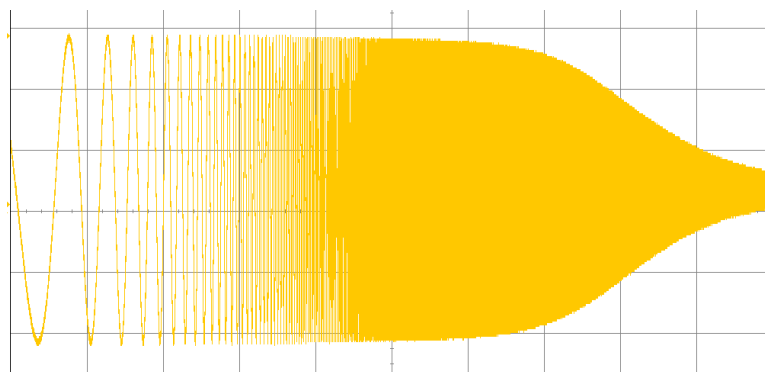


Figura 15: Medición de la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 1 utilizando el modo normal del trigger.

Se utilizó un barrido en frecuencia desde  $100\text{ mHz}$  hasta  $100\text{ kHz}$ , en un período total de 2 segundos con una amplitud de 5 volt pico a pico. Para lograr visualizar la mayor parte de la respuesta en frecuencia, se utilizó el modo Single del osciloscopio, con el trigger en una amplitud igual a la de la salida al comienzo del barrido. Se observa que este modo de usar el osciloscopio puede ser una forma fácil de visualizar a la respuesta en frecuencia de un circuito de forma rápida y muy aproximada. No se presentaron mayores dificultades a la hora de realizar la medición.

## Respuesta en Frecuencia del Osciloscopio

Finalmente, se midió la respuesta en frecuencia del Agilent DSO6014A del laboratorio, activando los filtros AC y BW. Se esperaba, según la teoría, que la respuesta sea similar a la de un filtro pasa-banda, atenuando las frecuencias muy bajas y muy altas. Esto es, realizando a priori la suposición de que el generador de funciones nos proporcionará una amplitud de señal constante a todas las frecuencias.

Para realizar la medición, se conectó el osciloscopio con las puntas en x10 previamente calibradas, se activaron los filtros y se conectaron las puntas del osciloscopio a la salida de un generador de funciones con una señal sinusoidal de 20 voltios pico a pico para minimizar la lectura de ruido. Se comenzó a medir desde una frecuencia muy pequeña, de 10 *mHz*, obteniendo la ganancia de tensión midiendo pico a pico la señal del osciloscopio y dividiéndola por el valor mostrado en el generador. Se finalizó la medición con la mayor frecuencia que admite el generador usado, de 15 *MHz*.

Finalmente, se utilizó python para graficar la respuesta en frecuencia en amplitud del osciloscopio con los filtros BW y AC, observado en la figura 16.

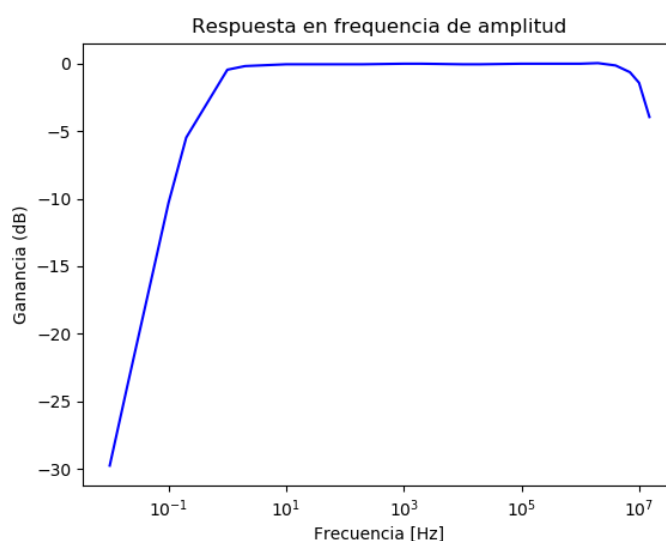


Figura 16: Gráfico de la respuesta en frecuencia del DSO6014A con los filtros BW y AC.

No habiendo quedado conforme con el generador utilizado y su rango de frecuencias, se decidió volver a realizar la medición con el mismo osciloscopio pero utilizando otro generador de funciones cuyo límite de frecuencia era de 50 *MHz*. Se repitieron todos los pasos anteriores para realizar la medición, sin embargo, se detectaron comportamientos anómalos en las frecuencias medias

que en la medición anterior no se habían detectado. La ganancia medida para estos valores de frecuencia eran de alrededor de los  $4\text{ dB}$ .

Tras esta medición, se decidió comenzar con las mediciones de nuevo minimizando el error cometido. Se utilizaron dos puntas de osciloscopio, ambas para medir la salida del generador pero activando los filtros solo en una de ellas. Se calculó la ganancia de tensión y fase entre las dos lecturas. Sin embargo, se concluyó que el osciloscopio estaba trabajando de forma no óptima o errónea, ya que las mediciones anteriores de amplificación volvieron a surgir, pero tras configurar nuevamente el menu de medición del osciloscopio, la medición cambió a un resultado mas sensato. Se decidió terminar la medición de todos modos y presentar la siguiente transferencia de tensión junto a la fase en función de la frecuencia.

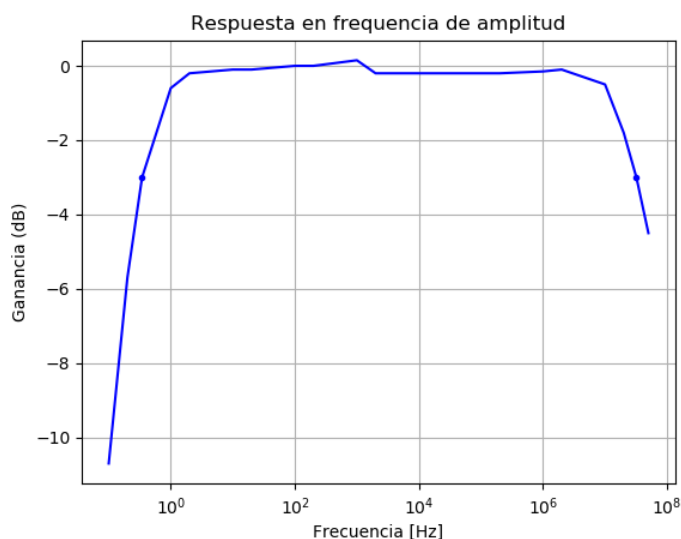


Figura 17: Gráfico de la respuesta en frecuencia de amplitud del DSO6014A con los filtros BW y AC segunda medición.



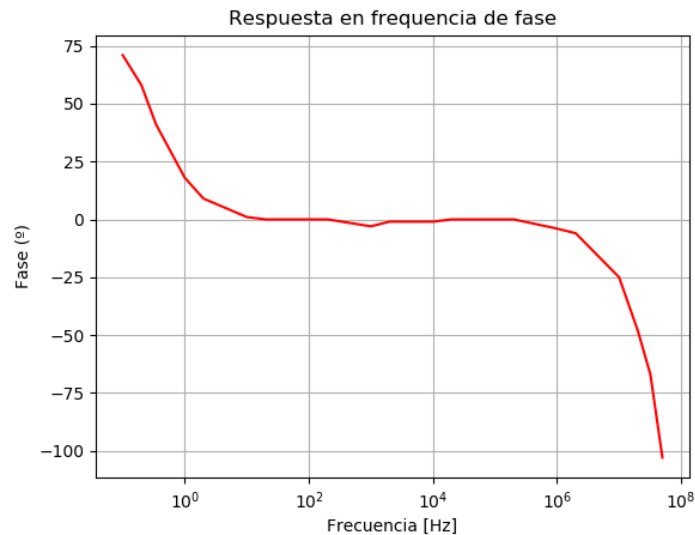


Figura 18: Gráfico de la respuesta en frecuencia de fase del DSO6014A con los filtros BW y AC segunda medición.

Se puede observar que en la práctica la respuesta en frecuencia del osciloscopio resulta ser un pasabanda, que atenúa frecuencias menores a  $\approx 1 \text{ Hz}$  y mayores a  $\approx 1 \text{ MHz}$ . Estos resultados verifican la suposición hecha con ayuda de los conocimientos de la teoría. Se observa también que los filtros utilizados limitan al osciloscopio en ancho de banda significativamente, ya que según el fabricante la frecuencia a la que se atenúan las señales por  $3 \text{ dB}$  es de  $100 \text{ MHz}$ , mientras que en la figura 17 puede verse que esa frecuencia es de  $32 \text{ MHz}$ .

Si se comparan los datos obtenidos con los datos del fabricante:

BANDWIDTH  $\rightarrow$  MSO/DSO601xA: DC to 100 MHz  
 AC-COUPLED  $\rightarrow$  MSO/DSO601xA: 3.5 Hz to 100 MHz  
 BW LIMIT  $\rightarrow$  MSO/DSO601xA: 20 MHz selectable

Se presentan diferencias grandes respecto a la práctica, ya que la frecuencia de corte medida para las frecuencias muy bajas es de  $345 \text{ mHz}$  mientras que la frecuencia de corte provista por el fabricante es de  $3,5 \text{ Hz}$ . No se logró hallar una razón que logre explicar esta discrepancia, ya que mismas mediciones realizadas por otras personas en distintos momentos reportaron la misma frecuencia de corte. Se concluye que la hoja de datos del osciloscopio debe tener una falla.

Respecto a la frecuencia de corte para las frecuencias altas, se encontró que esta se situaba a una frecuencia de  $32 \text{ MHz}$ , también distinta a la provista por el fabricante. Tampoco se logró encontrar alguna explicación a esta discrepancia, aunque es imposible descartar la cantidad de problemas que hubo con el osciloscopio utilizado como fuente de error en la medición.