

# Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.42 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

---

## Trabajo práctico N°1

---

*Grupo 3*

BERTACHINI, Germán	58750
LAMBERTUCCI, Guido Enrinque	58009
LONDERO BONAPARTE, Tomás Guillermo	58150
MECHOULAM, Alan	58438

*Profesor*

COSSUTTA, Pablo Martín

Presentado: /19

## Introducción

En el siguiente informe se realizan diversas mediciones con el osciloscopio, con el objetivo de mejorar el manejo y comprensión de dicho instrumento.

## Desarrollo de la Experiencia

### Filtro Pasa-bajos de Primer Orden

Se realiza en un protoboard el circuito mostrado en la figura (1). Para esto se utilizó una resistencia  $R = 3,9 \text{ k}\Omega$  y un capacitor  $C = 2,2 \text{ nF}$ . Además, se utilizó el analizador de impedancia con ambos componentes para medir sus valores reales obteniéndose así los siguientes valores medidos:  $R_m = 3,87 \text{ k}\Omega$  y  $C_m = 2,24 \text{ nF}$ .

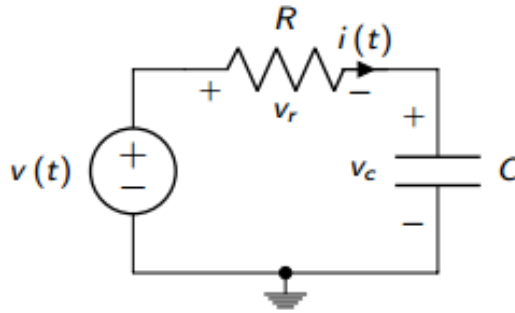


Figura 1: Filtro pasabajos.

Con la fuente, se aplicó una tensión senoidal de una amplitud de  $9,78 \text{ V}$  para determinar la frecuencia de resonancia real de dicho circuito, obteniéndose así una frecuencia de  $18,5 \text{ kHz}$ . Luego, midiéndose la tensión del capacitor, se busca calcular el valor de capacitancia y de esta forma calcular el error existente entre el valor de calculado de esta forma y el obtenido por el analizador de impedancia. Utilizando el valor teórico de la resistencia se obtiene  $2,21 \text{ nF}$ , mientras que con el valor medido  $2,23 \text{ nF}$ . Se retira el capacitor y se repiten las mediciones realizadas con el objetivo de calcular la capacidad de las puntas del osciloscopio. De esta forma se obtiene un error de ??? con el valor teórico de la resistencia, y un error de ??? con el medido. A continuación, se mide la diferencia de fase entre la corriente y la tensión en el capacitor, y se verifica la suma vectorial de las tensiones, es decir  $\vec{V} = \vec{V}_R + \vec{V}_C$ .

Posteriormente se calcula analíticamente la transferencia del circuito, llegándose a la expresión

$$H(S) = \frac{V_C}{V} = \frac{1}{SCR + 1} = \frac{1}{S \cdot 8,58 \cdot 10^{-6} + 1} \quad (1)$$

Además, partiendo de una frecuencia de  $10 \text{ Hz}$  hasta llegar a  $1 \text{ MHz}$ , se toman varios valores tanto de la tensión del capacitor como de la fuente. De esta forma, se grafica punto a punto la transferencia y se la compara con la teórica hallada en (1).

Luego, se mide la tensión de la resistencia ...

### Filtro Pasa-altos de Primer Orden

Con los mismos elementos utilizados para armar el circuito (1), se elabora el circuito pasaaltos de la figura (2). Su transferencia se calcula analíticamente obteniéndose:

$$H(S) = \frac{V_C}{V} = \frac{SCR}{SCR + 1} = \frac{S \cdot 8,58 \cdot 10^{-6}}{S \cdot 8,58 \cdot 10^{-6} + 1} \quad (2)$$

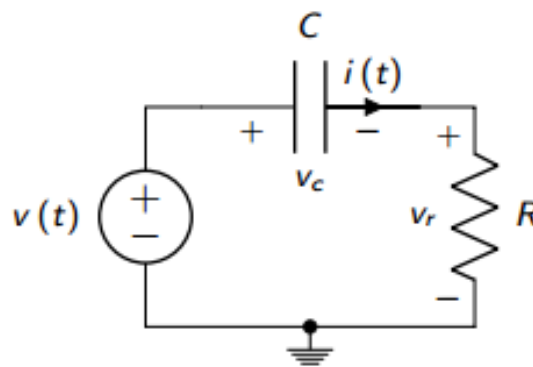


Figura 2: Filtro pasabaltos.

Al igual que con el filtro pasabajos, se procede a medir varios puntos de la tensión de la resistencia y de la fuente, variando la frecuencia. Así se grafica la transferencia medida y se la compara con la teórica hallada en (2).

A continuación, se reemplaza la tensión sinusoidal por una triangular, variando la frecuencia. ...

**Mostrar 3 gráficos representativos y sacar conclusiones. En el caso mas apropiado medir la respuesta transitoria y en caso de ser viable, demostrar analíticamente lo obtenido**

### Sincronización de Instrumentos

En este punto se utiliza el barrido automático del generador de funciones, para visualizar en el osciloscopio la respuesta en frecuencia del circuito de la la figura (1). Se realizó la medición aproximada utilizando dos métodos.

Figura 3: Medición de la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 1 utilizando el método XY y dos generadores.

### Modo XY con dos Generadores

Este método consiste en utilizar un generador para realizar el barrido por el eje horizontal del osciloscopio mientras que se usa otro para barrer a lo largo de las frecuencias en el circuito, que se mostrará en el eje Y.

Figura 4: Medición de la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 1 utilizando el modo normal del trigger.

### Modo Normal

Por otro lado, se utilizó el modo normal, disparado acordemente, es decir, utilizando un solo generador de funciones.

### Respuesta en Frecuencia del Osciloscopio

Finalmente, se midió la respuesta en frecuencia del Agilent DSO6014A del laboratorio, activando los filtros AC y BW. Se esperaba, según la teoría, que la respuesta sea similar a la de un filtro pasa-banda, atenuando las frecuencias muy bajas y muy altas. Esto es, realizando a priori la suposición de que el generador de funciones nos proporcionará una amplitud de señal constante a todas las frecuencias.

Para realizar la medición, se conectó el osciloscopio con las puntas en x10 previamente calibradas, se activaron los filtros y se conectaron las puntas del osciloscopio a la salida de un generador de funciones con una señal sinusoidal de amplitud pico a pico de 20 voltios para minimizar la lectura de ruido. Se comenzó a medir desde una frecuencia muy pequeña, de  $10\text{ mHz}$ , como se puede ver en la figura 5. Se finalizó la medición con la mayor frecuencia que admite el generador usado, de  $15\text{ MHz}$ , observado en la figura 6.

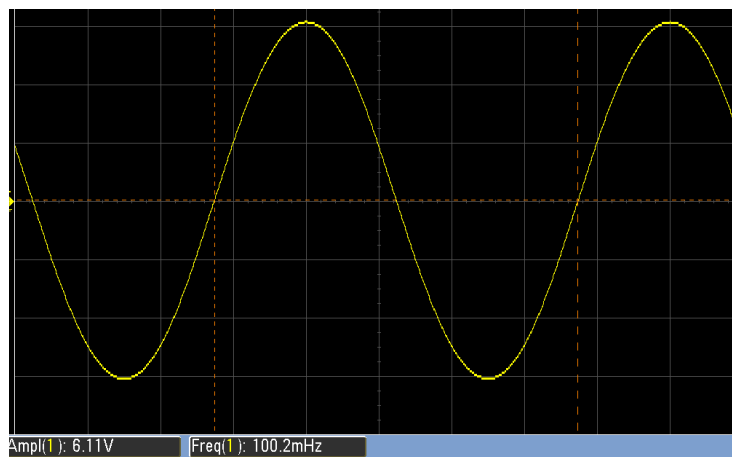


Figura 5: Medición de la respuesta en frecuencia del osciloscopio a una frecuencia de  $1\text{ Hz}$  con los filtros BW y AC. (500ms/div)

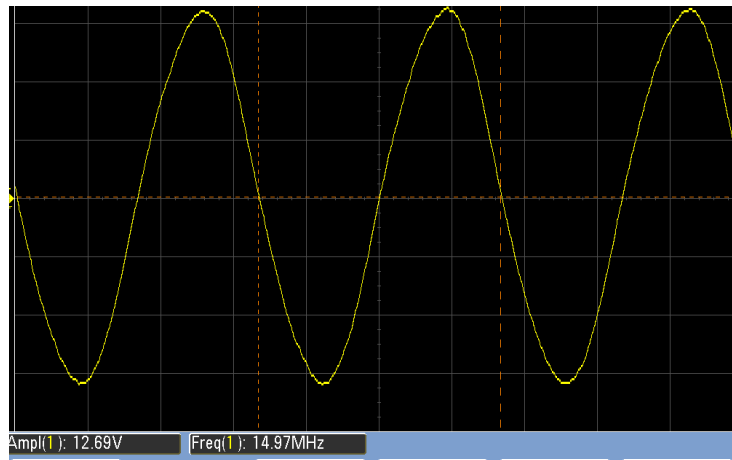


Figura 6: Medición de la respuesta en frecuencia del osciloscopio a una frecuencia de  $15\text{ MHz}$  con los filtros BW y AC.

Finalmente, se utilizó python para graficar la respuesta en frecuencia en amplitud del osciloscopio con los filtros BW y AC, observado en la figura 7.

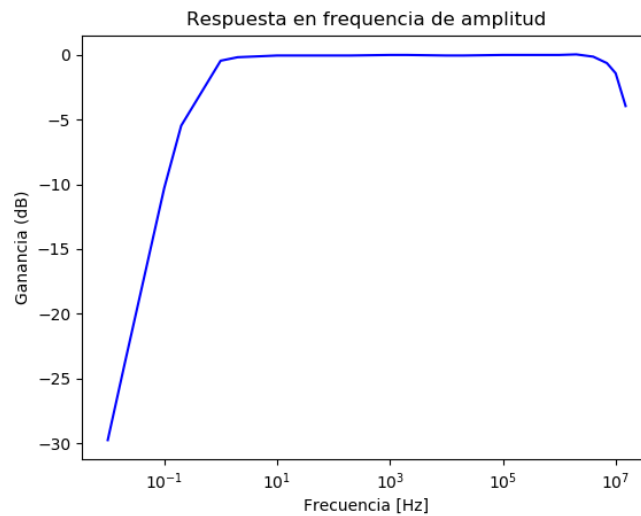


Figura 7: Gráfico de la respuesta en frecuencia del DSO6014A con los filtros BW y AC.

Se puede observar que en la práctica la respuesta en frecuencia del osciloscopio resulta ser un pasabanda, que atenúa frecuencias menores a  $\approx 5\text{ Hz}$  y mayores a  $\approx 1\text{ MHz}$ . Estos resultados verifican la suposición hecha con ayuda de los conocimientos de la teoría. Se observa también que los filtros utilizados limitan al osciloscopio en ancho de banda significativamente, ya que según el fabricante la frecuencia a la que se atenúan las señales por  $3\text{ dB}$  es de  $100\text{ MHz}$ , mientras que en la figura 7 puede verse que esa frecuencia es de  $\approx 10\text{--}15\text{ MHz}$ .

Además, se puede notar como a  $\approx 15 \text{ MHz}$  se comienza a deformar la señal sinusoidal significativamente.

Si se comparan los datos obtenidos con los datos del fabricante:

BANDWIDTH  $\rightarrow$  MSO/DSO601xA: DC to 100 MHz  
AC-COUPLED  $\rightarrow$  MSO/DSO601xA: 3.5 Hz to 100 MHz  
BW LIMIT  $\rightarrow$  MSO/DSO601xA: 20 MHz selectable

se puede ver que la práctica concuerda aproximadamente con los datos provistos.